
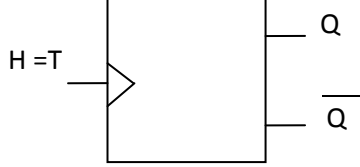
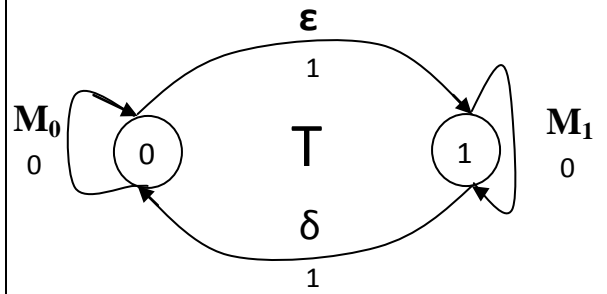


	Nom	Symbole	Table de vérité	Diagramme de fluence																														
Les Bascules asynchrones	S		<table border="1"> <thead> <tr> <th>R</th> <th>S</th> <th>Q_n</th> <th>Q_{n+1}</th> <th>Observation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Φ</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>M_0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Φ</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>M_1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>ϵ</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>δ</td> </tr> </tbody> </table>	R	S	Q_n	Q_{n+1}	Observation	Φ	0	0	0	M_0	0	Φ	1	1	M_1	0	1	0	1	ϵ	1	0	1	0	δ						
	R	S	Q_n	Q_{n+1}	Observation																													
	Φ	0	0	0	M_0																													
	0	Φ	1	1	M_1																													
0	1	0	1	ϵ																														
1	0	1	0	δ																														
Les Bascules asynchrones	RSH		<table border="1"> <thead> <tr> <th>H</th> <th>Q_n</th> <th>R</th> <th>S</th> <th>Q_{n+1}</th> <th>Observation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\swarrow</td> <td>0</td> <td>Φ</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>M_0</td> </tr> <tr> <td>\nearrow</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>ϵ</td> </tr> <tr> <td>\swarrow</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>Φ</td> <td>1</td> <td>M_1</td> </tr> <tr> <td>\nearrow</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>δ</td> </tr> </tbody> </table>	H	Q_n	R	S	Q_{n+1}	Observation	\swarrow	0	Φ	0	0	M_0	\nearrow	0	0	1	1	ϵ	\swarrow	1	0	Φ	1	M_1	\nearrow	0	1	0	0	δ	
	H	Q_n	R	S	Q_{n+1}	Observation																												
	\swarrow	0	Φ	0	0	M_0																												
\nearrow	0	0	1	1	ϵ																													
\swarrow	1	0	Φ	1	M_1																													
\nearrow	0	1	0	0	δ																													
Les Bascules asynchrones	JK		<table border="1"> <thead> <tr> <th>H</th> <th>Q_n</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>Q_{n+1}</th> <th>Observation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\swarrow</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Φ</td> <td>0</td> <td>M_0</td> </tr> <tr> <td>\nearrow</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>Φ</td> <td>1</td> <td>ϵ</td> </tr> <tr> <td>\swarrow</td> <td>1</td> <td>Φ</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>δ</td> </tr> <tr> <td>\nearrow</td> <td>1</td> <td>Φ</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>M_1</td> </tr> </tbody> </table>	H	Q_n	J	K	Q_{n+1}	Observation	\swarrow	0	0	Φ	0	M_0	\nearrow	0	1	Φ	1	ϵ	\swarrow	1	Φ	1	0	δ	\nearrow	1	Φ	0	1	M_1	
	H	Q_n	J	K	Q_{n+1}	Observation																												
\swarrow	0	0	Φ	0	M_0																													
\nearrow	0	1	Φ	1	ϵ																													
\swarrow	1	Φ	1	0	δ																													
\nearrow	1	Φ	0	1	M_1																													
Les Bascules asynchrones	D		<table border="1"> <thead> <tr> <th>H</th> <th>Q_n</th> <th>D</th> <th>Q_{n+1}</th> <th>Observation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\swarrow</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>M_0</td> </tr> <tr> <td>\nearrow</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>ϵ</td> </tr> <tr> <td>\swarrow</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>δ</td> </tr> <tr> <td>\nearrow</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>M_1</td> </tr> </tbody> </table>	H	Q_n	D	Q_{n+1}	Observation	\swarrow	0	0	0	M_0	\nearrow	0	1	1	ϵ	\swarrow	1	0	0	δ	\nearrow	1	1	1	M_1						
H	Q_n	D	Q_{n+1}	Observation																														
\swarrow	0	0	0	M_0																														
\nearrow	0	1	1	ϵ																														
\swarrow	1	0	0	δ																														
\nearrow	1	1	1	M_1																														


	Nom	Symbole	Table de vérité	Diagramme de fluence																				
Les Bascules asynchrones	T		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Q_n</th> <th>T</th> <th>Q_{n+1}</th> <th>Observation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>M_0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>ϵ</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>M_1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>δ</td> </tr> </tbody> </table>	Q_n	T	Q_{n+1}	Observation	0	0	0	M_0	0	1	1	ϵ	1	0	1	M_1	1	1	0	δ	 <p>Présence d'une horloge</p>
Q_n	T	Q_{n+1}	Observation																					
0	0	0	M_0																					
0	1	1	ϵ																					
1	0	1	M_1																					
1	1	0	δ																					

Les Bascules
asynchrones

T

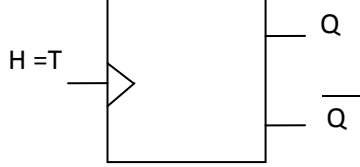

Q_n	T	Q_{n+1}	Observation
0	0	0	M_0
0	1	1	ϵ
1	0	1	M_1
1	1	0	δ

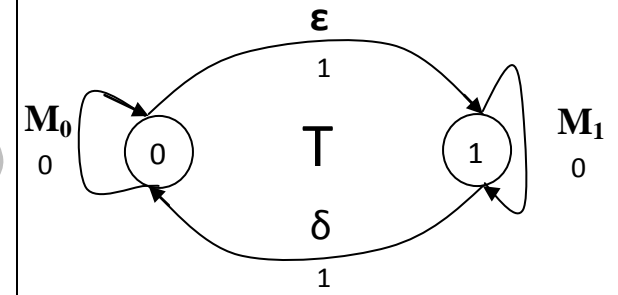

Présence d'une horloge

LES BASCULES