

# Les filtres

Mr. GOUIDER ABDESSATAR Lycée Ibn Mandhour Metlaoui

Definition: C'est un quadri-pôle qui transmet les signaux (tensions) de fréquences comprises dans un certain domaine.

- \* passe bas passif  $f$
- \* passe bas actif  $f$
- \* passe haut passif  $f$
- \* passe bande

\* transmittance :  $T = \frac{U_{sm}}{U_{em}}$

\* Gain :  $G = 20 \log T$


\* Bande passante :  $G \gg G_0 - 3 \text{ dB}$   
 $T \gg \frac{T_0}{\sqrt{2}}$

\* fréquence de coupure :


$$N = N_c \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} G = G_0 - 3 \text{ dB} \\ T = \frac{T_0}{\sqrt{2}} \end{array} \right. \quad \textcircled{1}$$

I passe bande

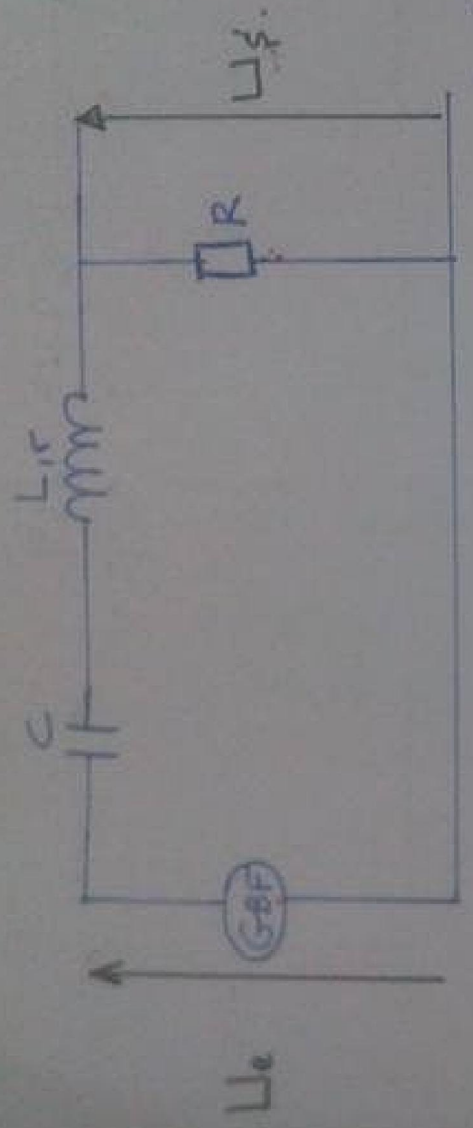Mr. GOUIDER ABDESSATAR Lycée Ibn Mandhour Metlaoui



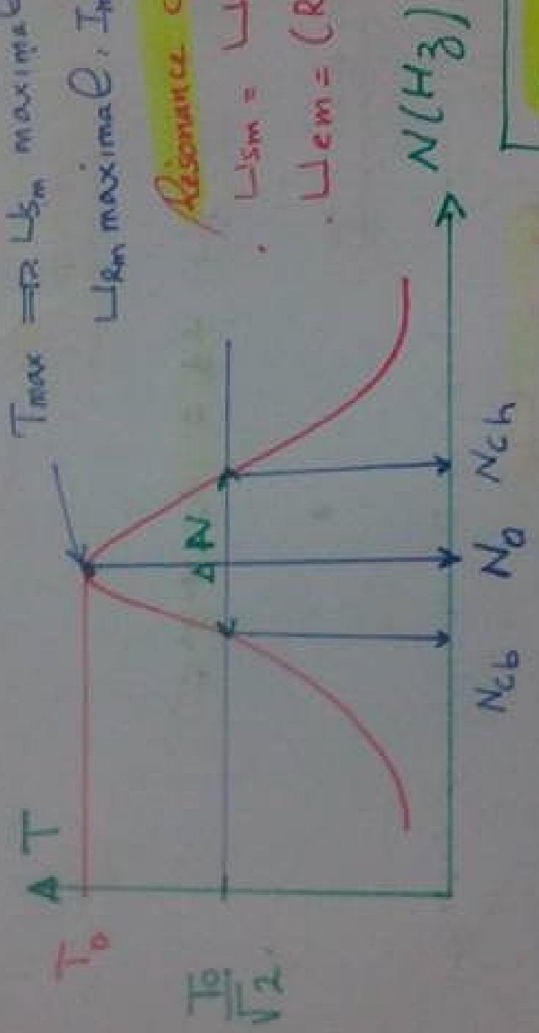$T_{max} \Rightarrow L_{sm} \text{ maximale}$   
 $L_{sm} \text{ maximale, } I_m \text{ maximale}$   
Résonance d'intensité  
 $L_{sm} = L R I_m$   
 $L_{em} = (R+r) I_m$



$$T_0 = \frac{R}{R+r}$$

Bande passante:  $[N_{cb} - N_{ch}]$


largeur de la bande passante:  $\Delta N = N_{ch} - N_{cb}$

facteur de surtension:  $Q = \frac{N_0}{\Delta N}$

$$Q = \frac{1}{R+r} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

On rappelle que

III -  filtre passe bas actif

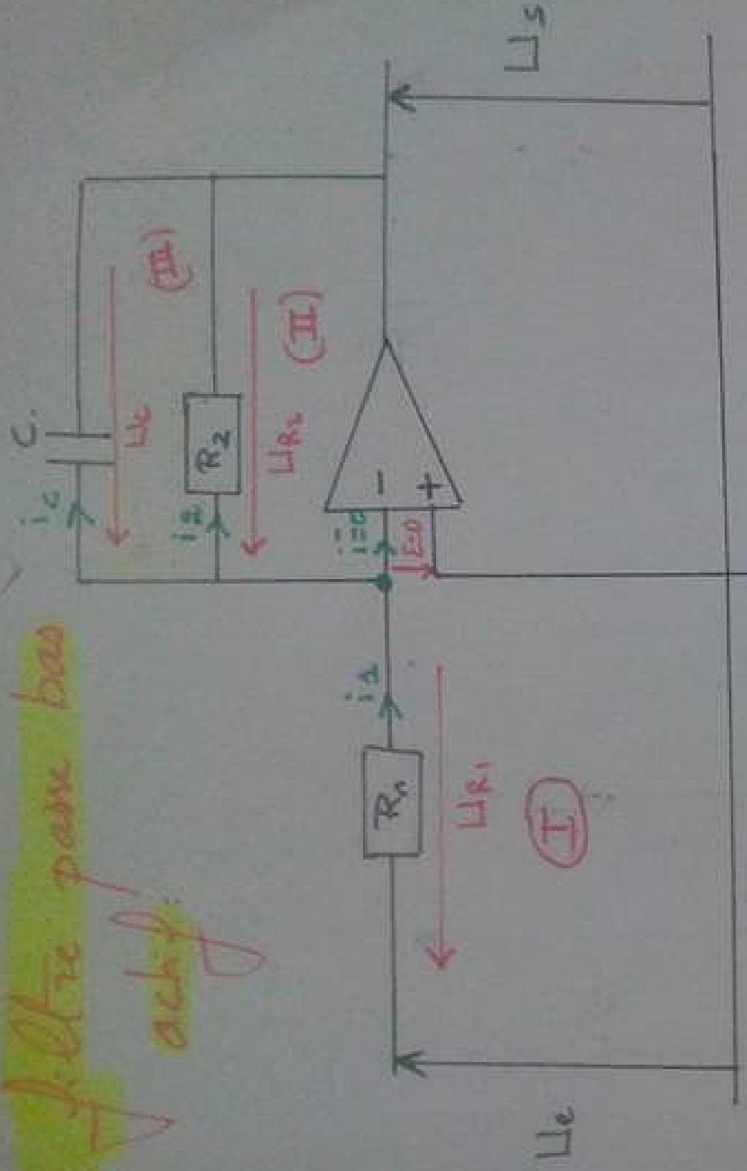

Mr. GOUIDER ABDESSATAR Lycée Ibn Mandhour Metlaoui

1) Equation différentielle:

Loi des noeuds:  $i_1 = i_2 + i_c$

Loi des mailles:

(I):  $U_e - U_{R1} = 0 \Rightarrow U_e = R_1 i_1$

$$i_1 = \frac{U_e}{R_1}$$

(II):  $U_s + U_{R2} = 0 \Rightarrow U_s = -U_{R2}$

$$U_s = -R_2 i_2 \Rightarrow i_2 = -\frac{U_s}{R_2}$$

(III):  $U_s + U_c = 0 \Rightarrow U_s = -U_c = -\frac{q}{C}$

$$q = -C U_s \quad ; \quad i = \frac{dq}{dt}$$

$$i_c = -C \frac{dU_s}{dt}$$

③

$$\frac{U_e}{R_1} = -\frac{U_s}{R_2} - C \frac{dU_s}{dt}$$


$$-\frac{R_1}{R_2} U_s - R_A C \frac{dU_s}{dt} = U_e$$

$$\frac{R_1}{R_2} U_s + R_A C \frac{dU_s}{dt} = -U_e$$

Construction de Fresnel:

Mr. GOUIDER ABDESSATAR Lycée Ibn Mandhour Metlaoui

	$\frac{R_1}{R_2} U_s$	$R_A C \frac{dU_s}{dt}$	$-U_e$
Amplitude	$\frac{R_1}{R_2} U_{sm}$	$R_A C \omega U_{sm}$	$U_{em}$
Phase	$\varphi_s$	$\varphi_s + \pi/2$	$\varphi_e + \pi$

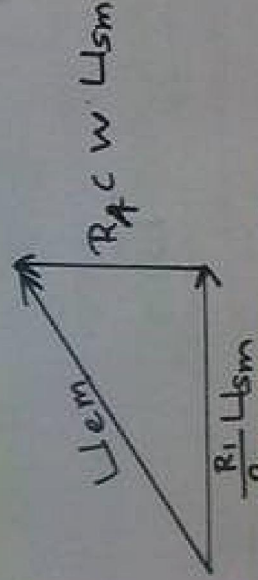

3) Expression de la tension Hance:

$$\left(\frac{R_1}{R_2} U_{sm}\right)^2 + (R_A C \omega U_{sm})^2 = U_{em}^2$$

$$U_{sm}^2 \left[ \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 + (R_A C \omega)^2 \right] = U_{em}^2$$

$$\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 + (R_A C \omega)^2 = \frac{U_{em}^2}{U_{sm}^2}$$

(4)

$$\frac{L_{sm}^2}{L_{em}^2} = \frac{1}{\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 + (R_2 C N)^2}$$

$$\frac{L_{sm}^2}{L_{em}^2} = \frac{1}{\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 \left[ 1 + (R_2 C N)^2 \right]}$$

$$\frac{L_{sm}^2}{L_{em}^2} = \frac{\left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2}{1 + (2\pi R_2 C N)^2}$$

$$T = \frac{L_{sm}}{L_{em}} = \frac{\frac{R_2}{R_1}}{\sqrt{1 + (2\pi R_2 C N)^2}}$$

Soit pour  $N=0$   $T_0 = \frac{R_2}{R_1}$

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{1 + (2\pi R_2 C N)^2}}$$

4) Expression de Gain  $G = 20 \log T$

$$\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$$
$$\log a^n = n \log a$$
$$\log 1 = 0$$
$$\sqrt{x} = x^{1/2}$$

$$G = 20 \log \frac{T_0}{(1 + (2\pi R_2 CN)^2)^{1/2}}$$

$$G = 20 \log T_0 - 20 \log (1 + (2\pi R_2 CN)^2)^{1/2}$$

$$G = 20 \log T_0 - 10 \log (1 + (2\pi R_2 CN)^2)$$

Si  $N=0$   $G_0 = G_{max} = 20 \log T_0$

$$G = G_0 - 10 \log (1 + (2\pi R_2 CN)^2)$$

① Condition pour qu'un filtre soit passante.

$$G \geq G_0 - 3 \text{ dB.}$$

$$G_0 - 10 \log(1 + (2\pi R_2 cN)^2) \geq G_0 - 3 \text{ dB}$$

$$\log(1 + (2\pi R_2 cN)^2) \leq 0,3.$$

$$1 + (2\pi R_2 cN)^2 \leq 10^{0,3} = 2.$$

$$(2\pi R_2 cN)^2 \leq 1.$$

$$2\pi R_2 cN \leq 1$$

$$N \leq \frac{1}{2\pi R_2 c}$$

Bande passante :  $[0 - \frac{1}{2\pi R_2 c}]$


$$\text{et } N_c = \frac{1}{2\pi R_2 c}.$$

$$[0 - N_c]$$

transmis les basses  
fréquences  $\Rightarrow$  filtre  
passant

⑦

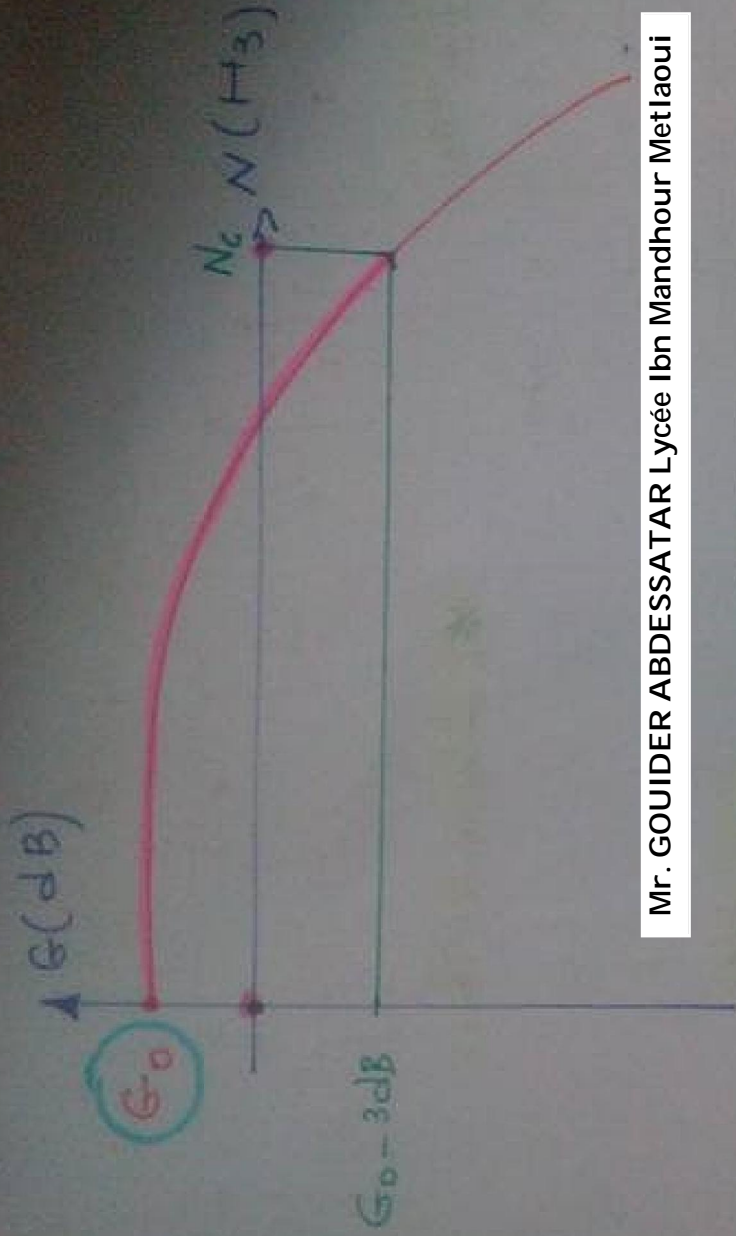
Mr. GOUIDER ABDESSATAR Lycée Ibn Mandhour Metlaoui



Mr. GOUIDER ABDESSATAR Lycée Ibn Mandhour Metlaoui

$$N_c = \frac{1}{2\pi R_2 C}$$

$$G_0 = 20 \log \frac{R_2}{R_1}$$

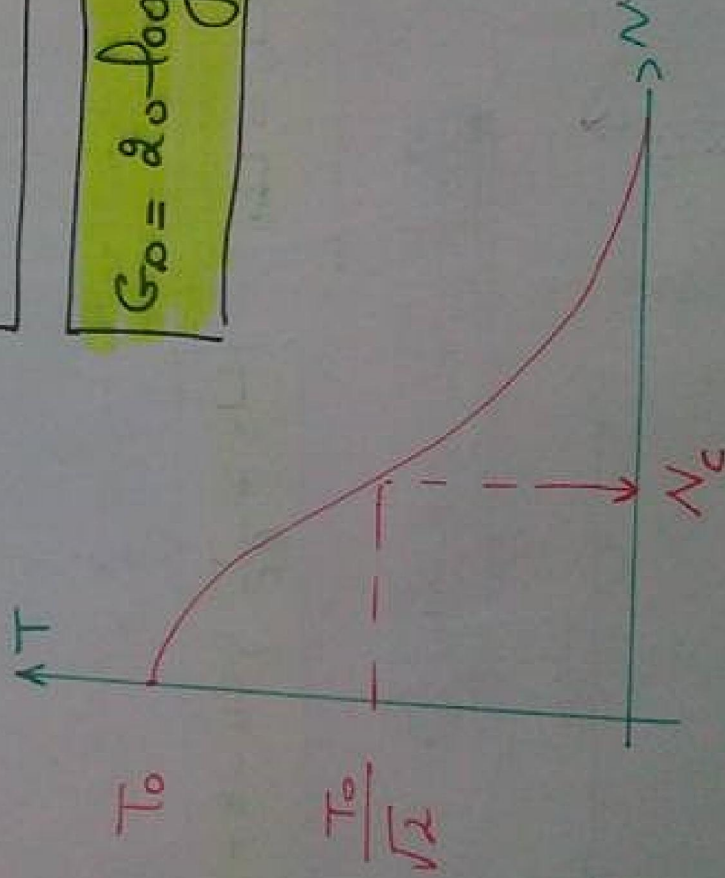


Mr. GOUIDER ABDESSATAR Lycée Ibn Mandhour Metlaoui



filtra passif

Equation de maille

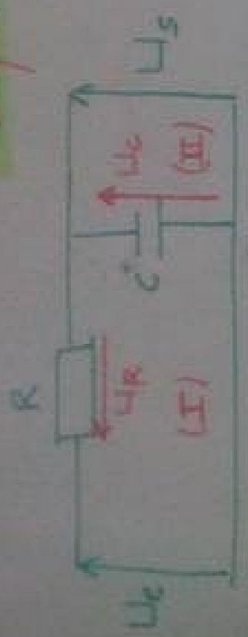

loi des mailles:

(I)  $U_R + U_C = U_e$

(II)  $U_S = U_C$


$q = C U_S$

$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{dU_S}{dt}$

$R i + U_S = U_e$


$R C \frac{dU_S}{dt} + U_S = U_e$

$RC \frac{dU_S}{dt} + U_S = U_e$

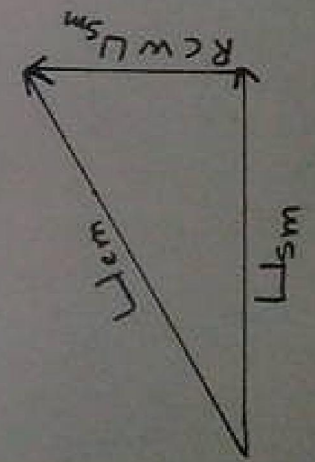

filtra passif

Equation de maille

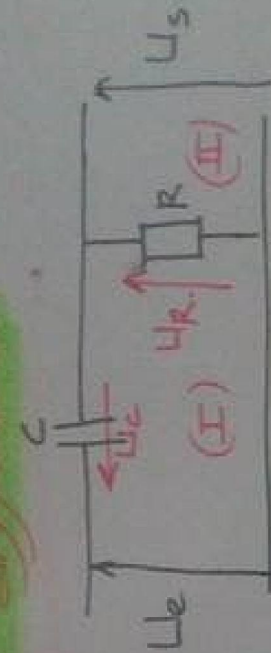

loi des mailles:

(II)  $U_S = U_R$

$U_S = R i$

$i = \frac{U_S}{R}$


(I)  $U_R + U_C = U_e$

$U_S + \frac{q}{C} = U_e$

$U_S + \frac{1}{C} \int U_S dt = U_e$

$U_S + \frac{1}{RC} \int U_S dt = U_e$

Construction de Fresnel

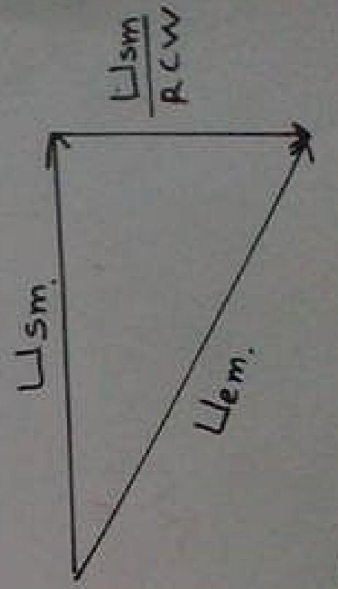

(9)

Transmittance

$$U_{sm}^2 + (RC\omega U_{sm})^2 = U_{em}^2$$

$$U_{sm}^2 \left( 1 + (RC\omega)^2 \right) = U_{em}^2$$

$$\frac{U_{sm}^2}{U_{em}^2} = \frac{1}{1 + (RC\omega)^2}$$

$$T = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi RCN)^2}}$$

$$U_{sm}^2 + \left( \frac{U_{sm}}{RC\omega} \right)^2 = U_{em}^2$$

$$U_{sm}^2 \left( 1 + \frac{1}{(RC\omega)^2} \right) = U_{em}^2$$

$$\frac{U_{sm}^2}{U_{em}^2} = \frac{1}{1 + \frac{1}{(RC\omega)^2}}$$

$$T = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(2\pi RCN)^2}}}$$

Gain G

$$G = 20 \log T$$

$$G = 20 \log \frac{1}{(1 + (2\pi RCN)^2)^{1/2}}$$

$$= 20 \log 1 - 20 \log (1 + (2\pi RCN)^2)^{1/2}$$

$$G = -10 \log (1 + (2\pi RCN)^2)$$

$$G = 20 \log T$$

$$G = 20 \log \frac{1}{(1 + \frac{1}{(2\pi RCN)^2})^{1/2}}$$

$$= 20 \log 1 - 20 \log \left( 1 + \frac{1}{(2\pi RCN)^2} \right)^{1/2}$$

$$G = -10 \log \left( 1 + \frac{1}{(2\pi RCN)^2} \right)$$

Bande passante  
 $G \gg G_0 - 3dB$

Mr. GOUIDER ABDESSATAR Lycée Ibn Mandhour Metlaoui

$$-10 \log(1 + (2\pi RC N)^2) \geq -3$$

$$\log(1 + (2\pi RC N)^2) \leq 0,3$$

$$1 + (2\pi RC N)^2 \leq 2$$

$$2\pi RC N \leq 1$$

$$N \leq \frac{1}{2\pi RC}$$

Bande passante:

$$\left[ 0 - \frac{1}{2\pi RC} \right]$$

$$N_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Mr. GOUIDER ABDESSATAR Lycée Ibn Mandhour Metlaoui

$$\left[ 0 - N_c \right]$$

+ Ce filtre transmet les signaux des hautes fréquences

→ filtre passe bas passif

→ faire par des dipôles passifs

$$-10 \log\left(1 + \frac{1}{(2\pi RC N)^2}\right) \geq -3$$

$$\log\left(1 + \frac{1}{(2\pi RC N)^2}\right) \leq 0,3$$

$$1 + \frac{1}{(2\pi RC N)^2} \leq 2$$

$$\frac{1}{2\pi RC N} \leq 1$$

$$2\pi RC N \geq 1$$

$$N \geq \frac{1}{2\pi RC}$$

Bande passante

$$\left[ \frac{1}{2\pi RC}, +\infty \right]$$

$$N_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\left[ N_c, +\infty \right]$$

Ce filtre transmet les hautes fréquences


→ filtre passe haut

→ passif

(11)
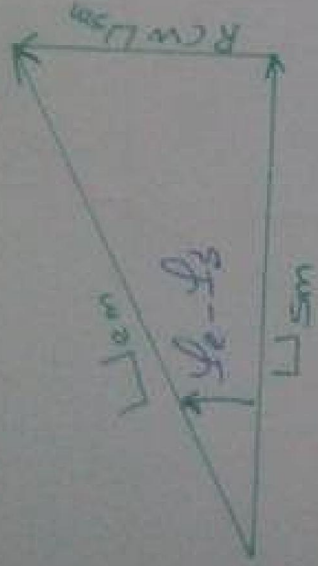
# Déphasage:

Mr. GOUIDER ABDESSATAR Lycée Ibn Mandhour Metlaoui



$$\operatorname{tg}(\varphi_e - \varphi_s) = \frac{R C W L_{sm}}{L_{sm}}$$

$$\operatorname{tg}(\varphi_e - \varphi_s) = R C W$$

$$= 2\pi R C N$$

$$\operatorname{tg}(\varphi_e - \varphi_s) = \frac{N}{N_c}$$


Si  $N = N_c$ .

$$\operatorname{tg}(\varphi_e - \varphi_s) = 1$$

$$\varphi_e - \varphi_s = \frac{\pi}{4} \text{ rad.}$$

$U_e(t)$  est en avance

de phase % à  $U_s(t)$

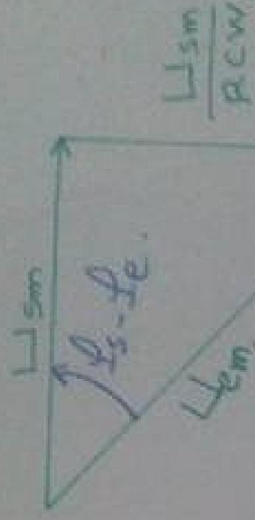

$$\operatorname{tg}(\varphi_s - \varphi_e) = \frac{L_{sm}}{R C W L_{sm}}$$

$$= \frac{1}{R C W}$$

$$= \frac{1}{2\pi R C N}$$

$$\operatorname{tg}(\varphi_s - \varphi_e) = \frac{N_c}{N}$$

Mr. GOUIDER ABDESSATAR Lycée Ibn Mandhour Metlaoui

$$\text{Si } N = N_c$$

$$\operatorname{tg}(\varphi_s - \varphi_e) = 1$$

$$\varphi_s - \varphi_e = \frac{\pi}{4}$$

$U_s(t)$  est en avance



de phase % à

$U_e(t)$



(12)

filtre passe haut

filtre passe bas

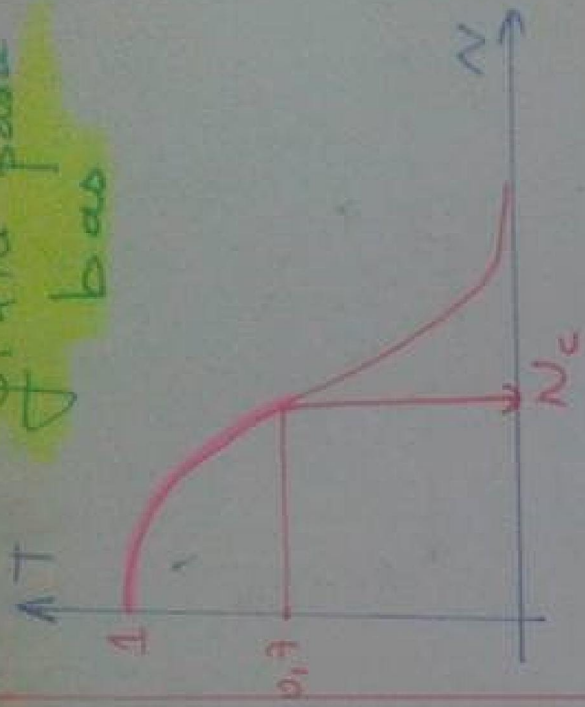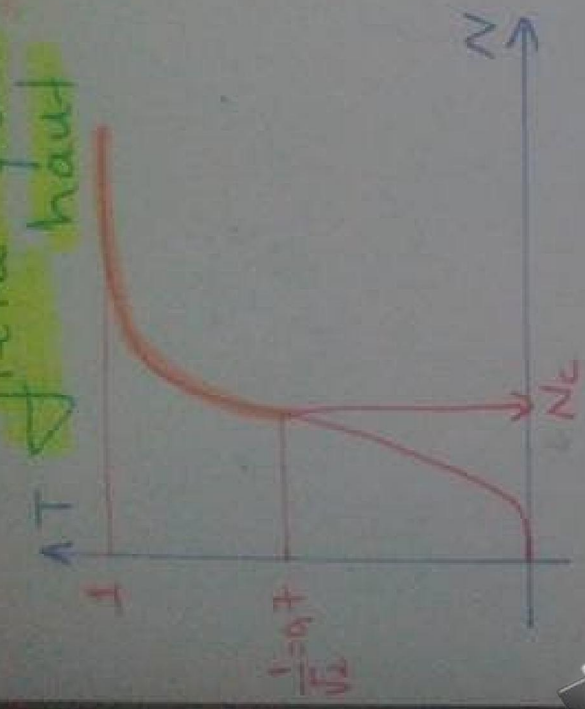

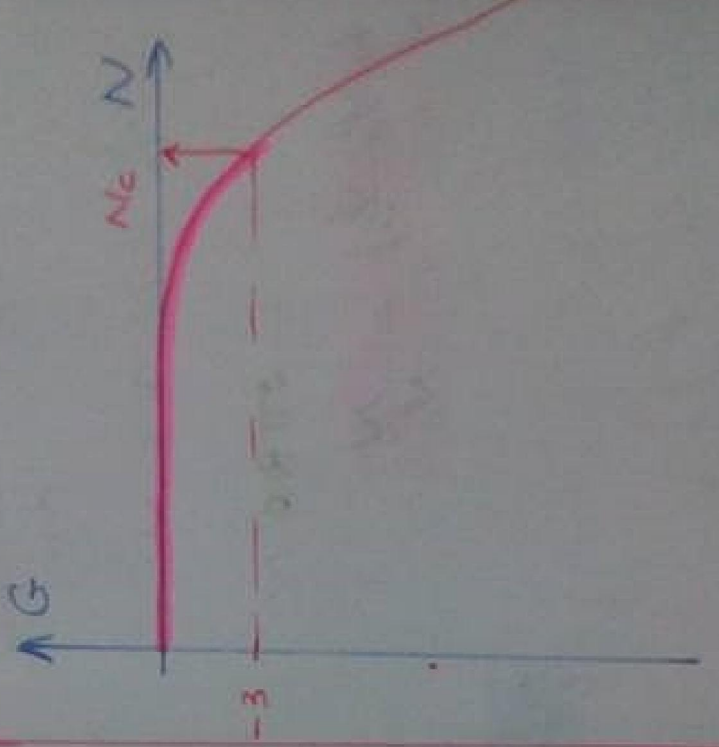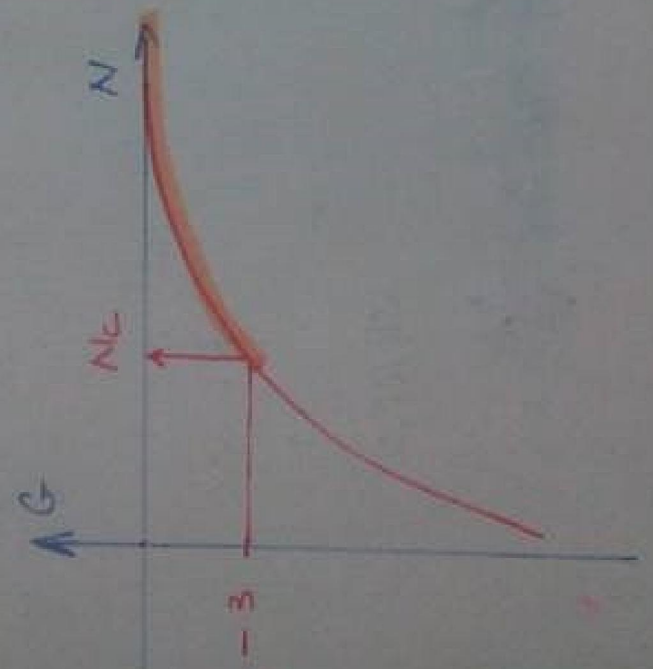Mr. GOUIDER ABDESSATAR Lycée Ibn Mandhour Metlaoui



Mr. GOUIDER ABDESSATAR Lycée Ibn Mandhour Metlaoui

$$T = \frac{U_{sm}}{U_{em}}$$

- si  $T > 1$ : amplifier le signal
- si  $T < 1$ : atténuer le signal